

Este documento explica cómo conectar sensores analógicos (o digitales) en la entrada analógica de la gama de productos Compact.


Puede utilizar sensores analógicos de 1 o 2 hilos, o sensores digitales de 1 o 2 hilos.

Debe utilizar la siguiente conexión (un cableado incorrecto de las entradas analógicas puede dañar el módulo o provocar una medición errónea):


Recomendación de CRE:

En cada caso debe conectar siempre el "común" J6 al "- de la fuente de alimentación" J1 y también conectarlo al bloque del motor en el caso del sensor de 1 hilo.


A-1: Sensor analógico de 2 hilos:

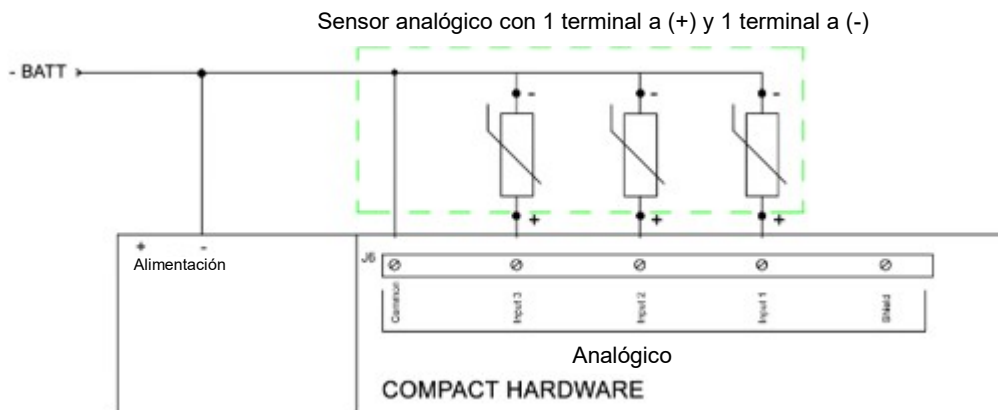


A-1: Sensor analógico de 1 hilo:

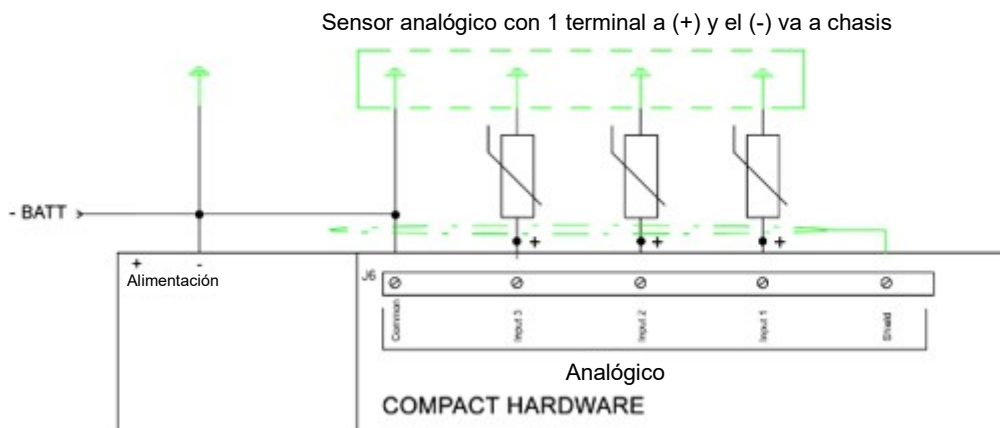

B-1: Sensor digital de 2 hilos:

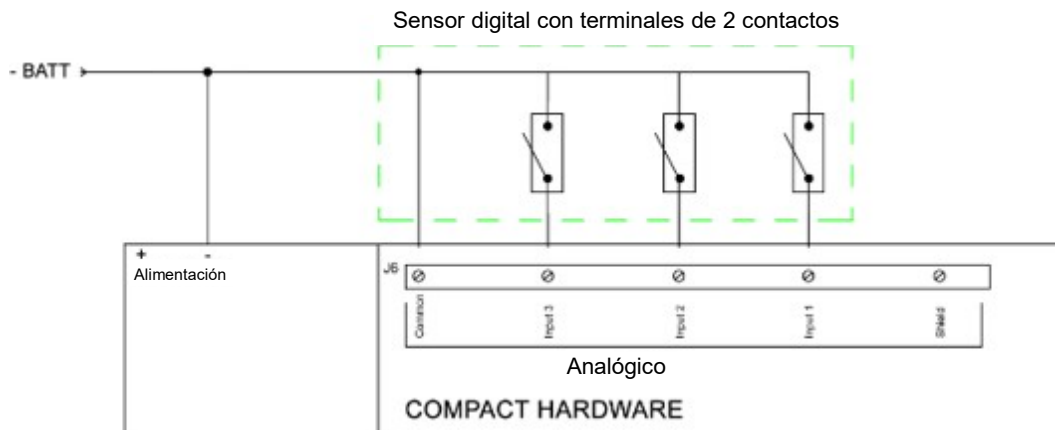

B-1: Sensor digital de 1 hilo:

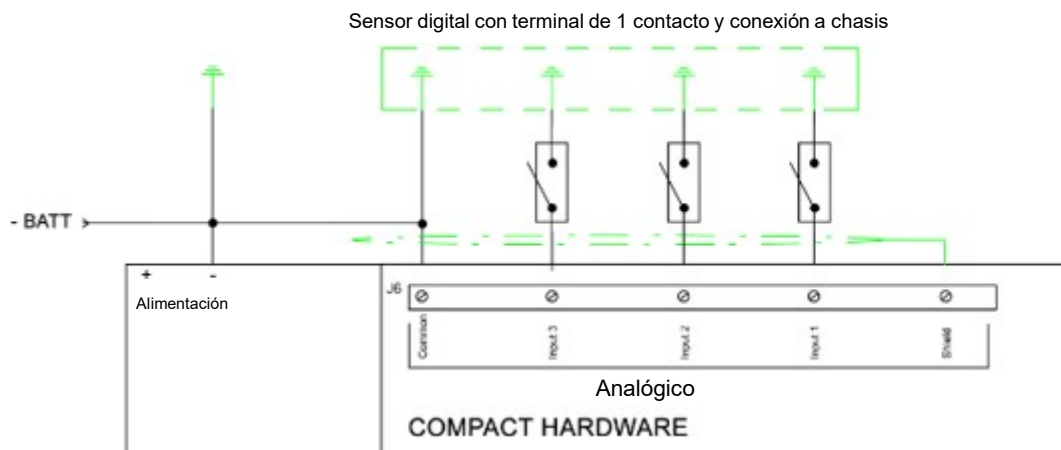

⚠ La garantía quedará anulada si no se respetan las instrucciones del fabricante